



Seminar zum Fach Technische Informatik 1. Seminar

2. Semester / Sommersemester 1998

1. Grundstromkreis

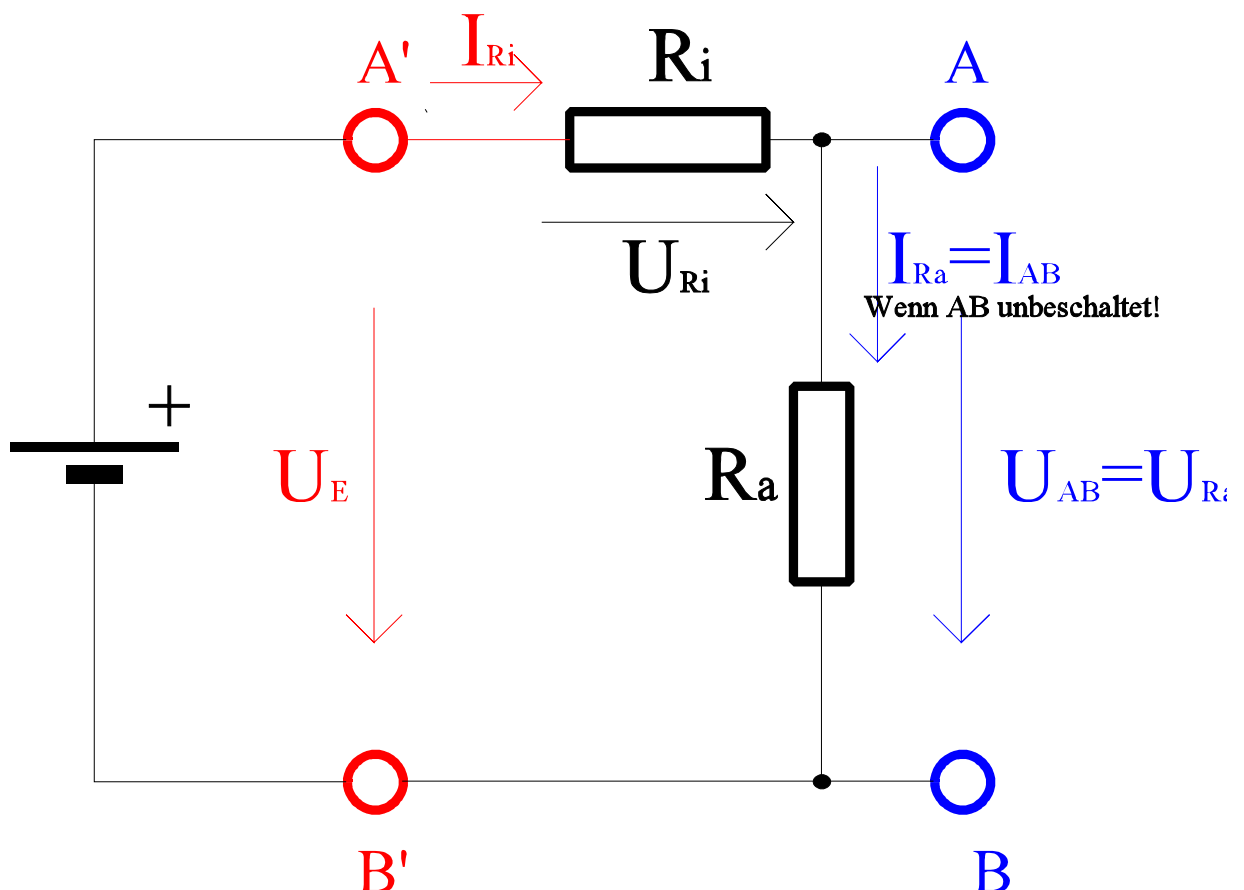


Abb. 1

Grundstromkreis

I/mA

$R_i = 50\Omega$

$R_a = 25\Omega$

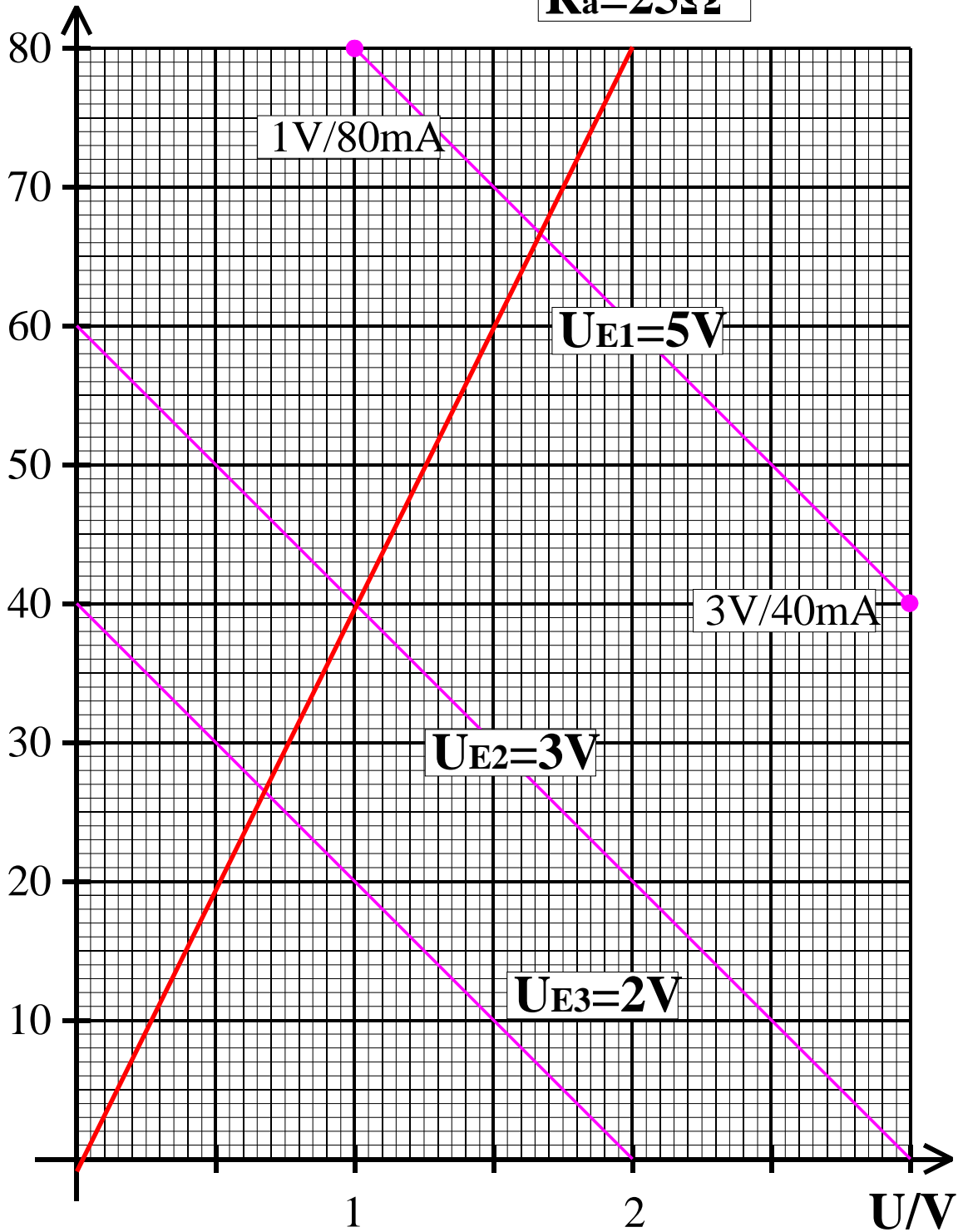


Abb. 2

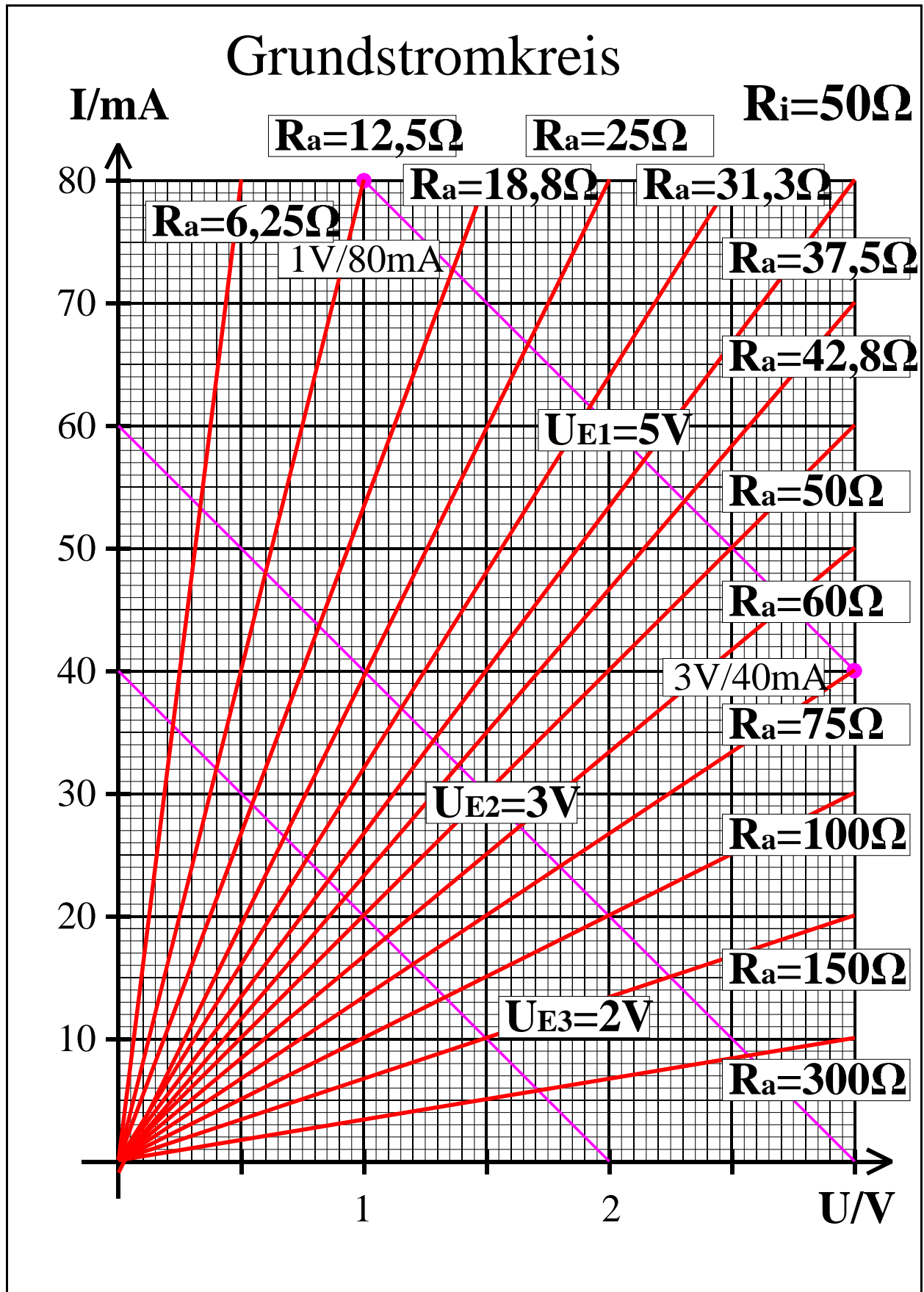


Abb. 3

Grundstromkreis

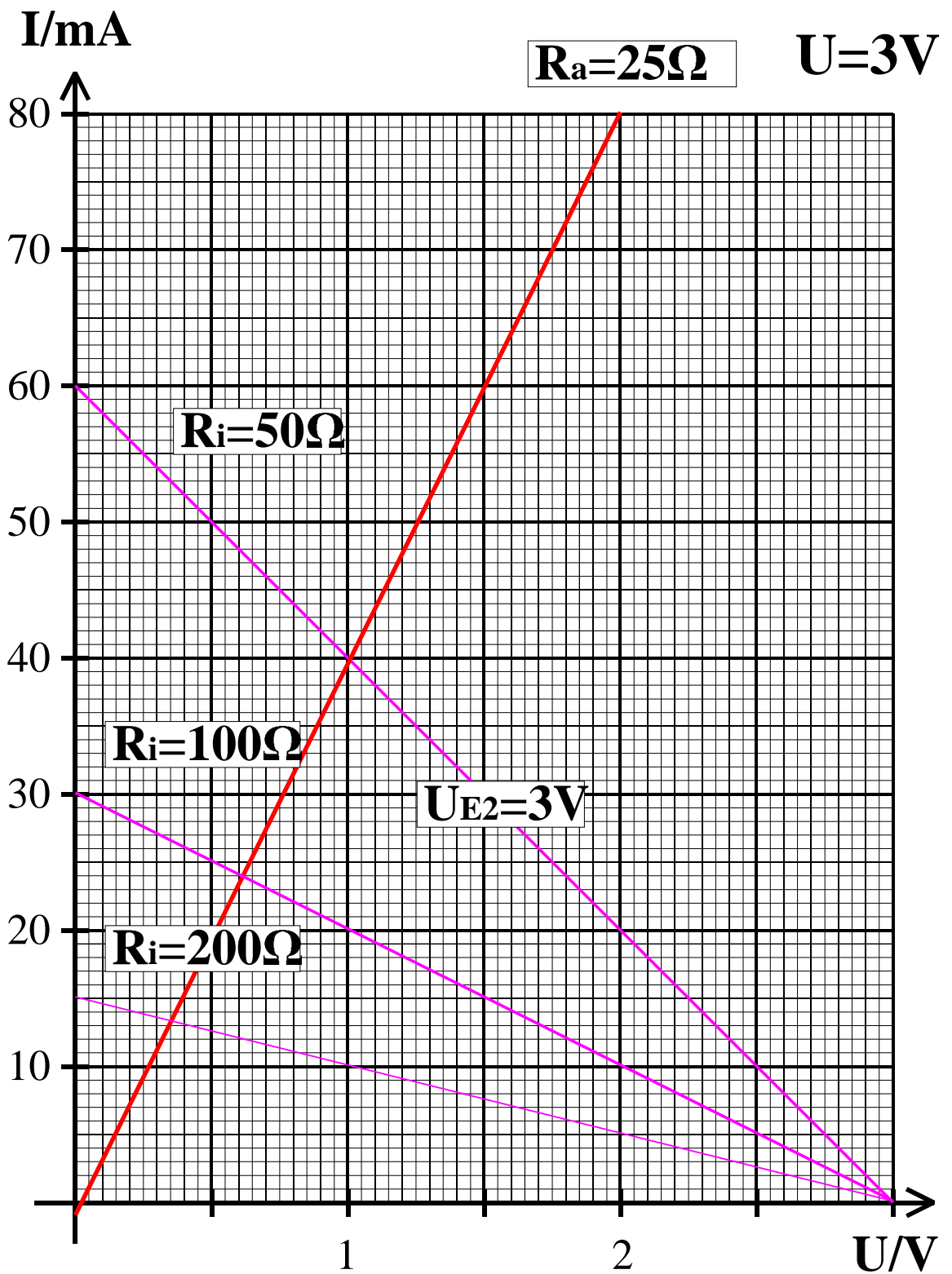


Abb. 4

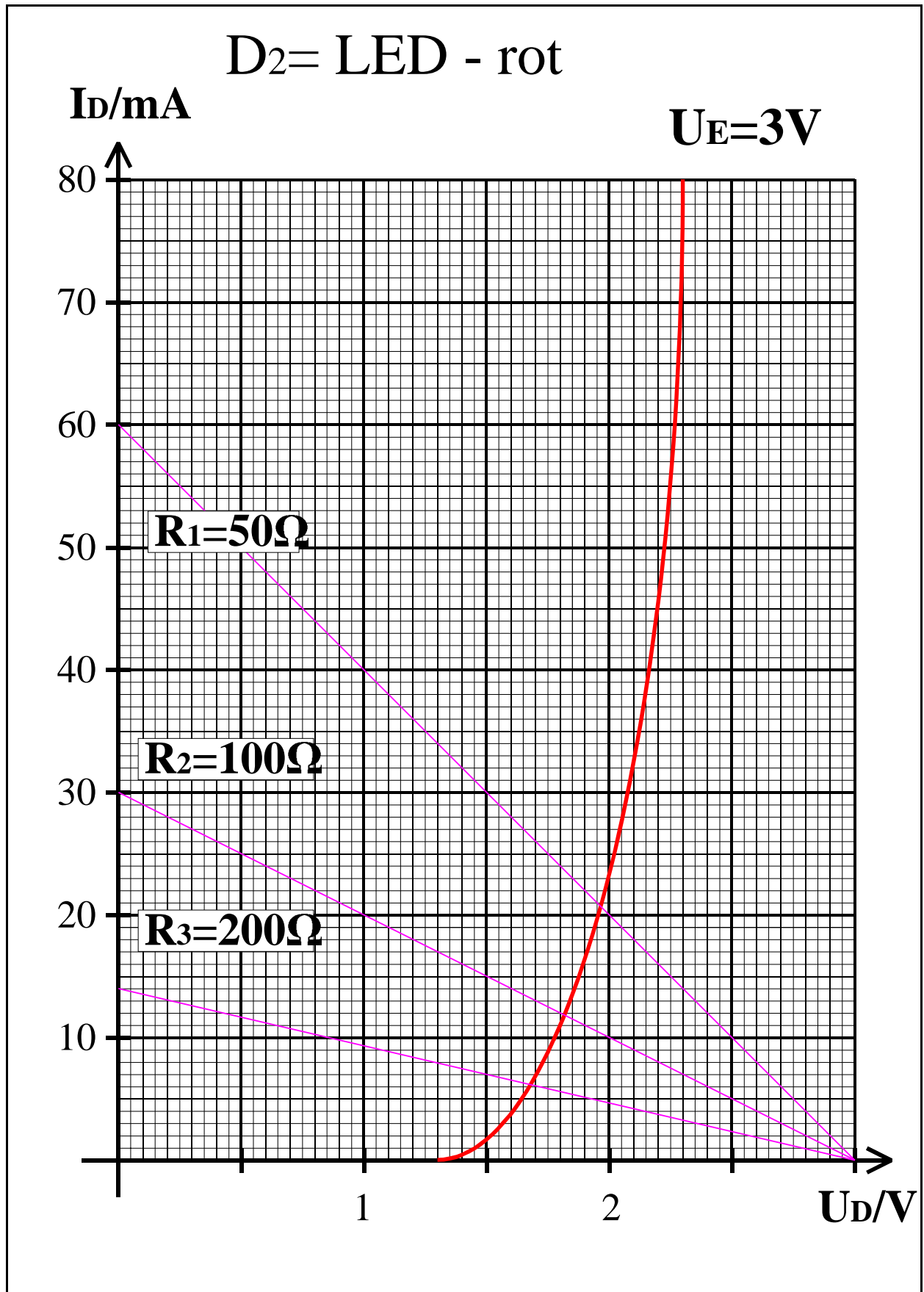


Abb. 5

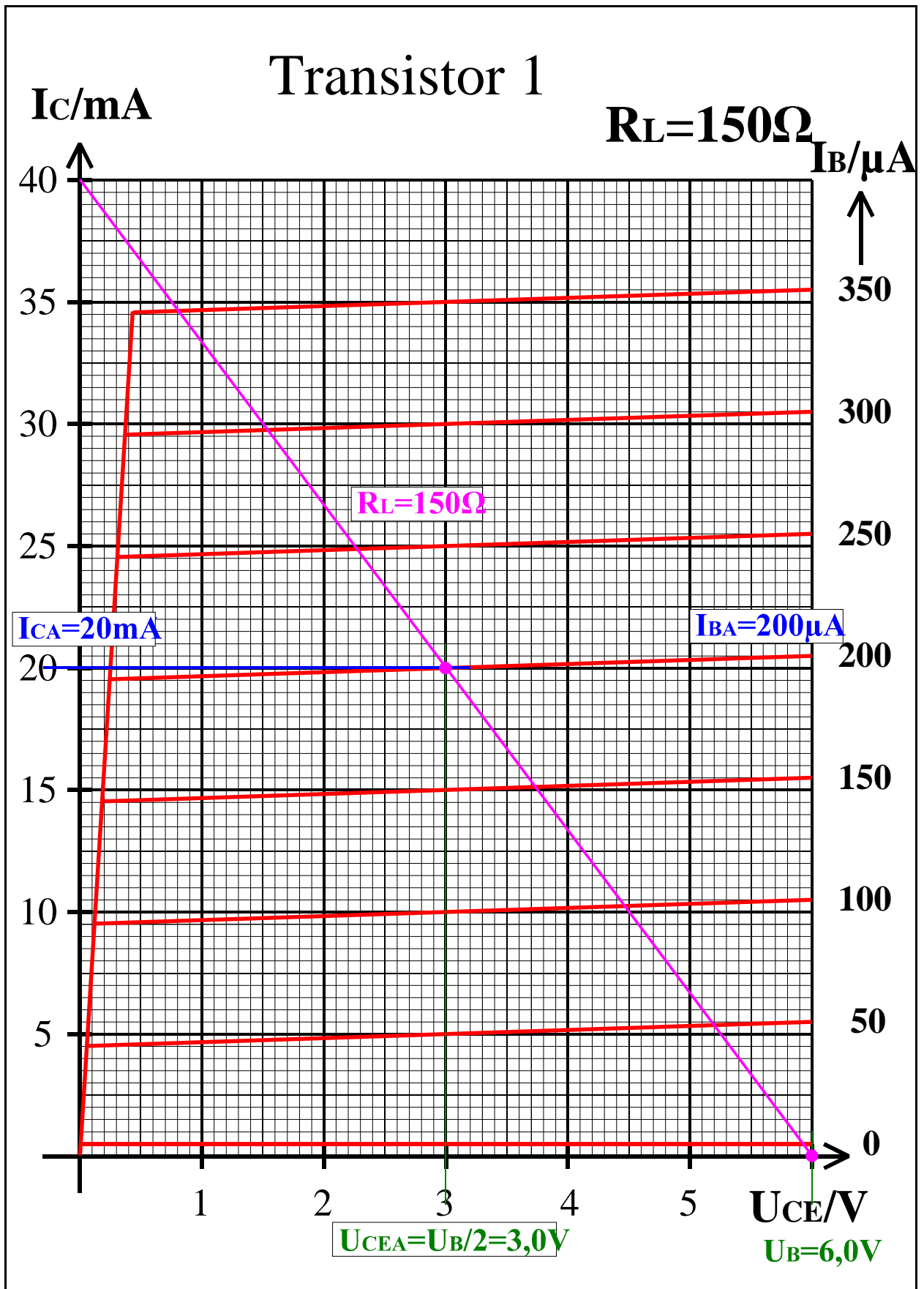


Abb. 6

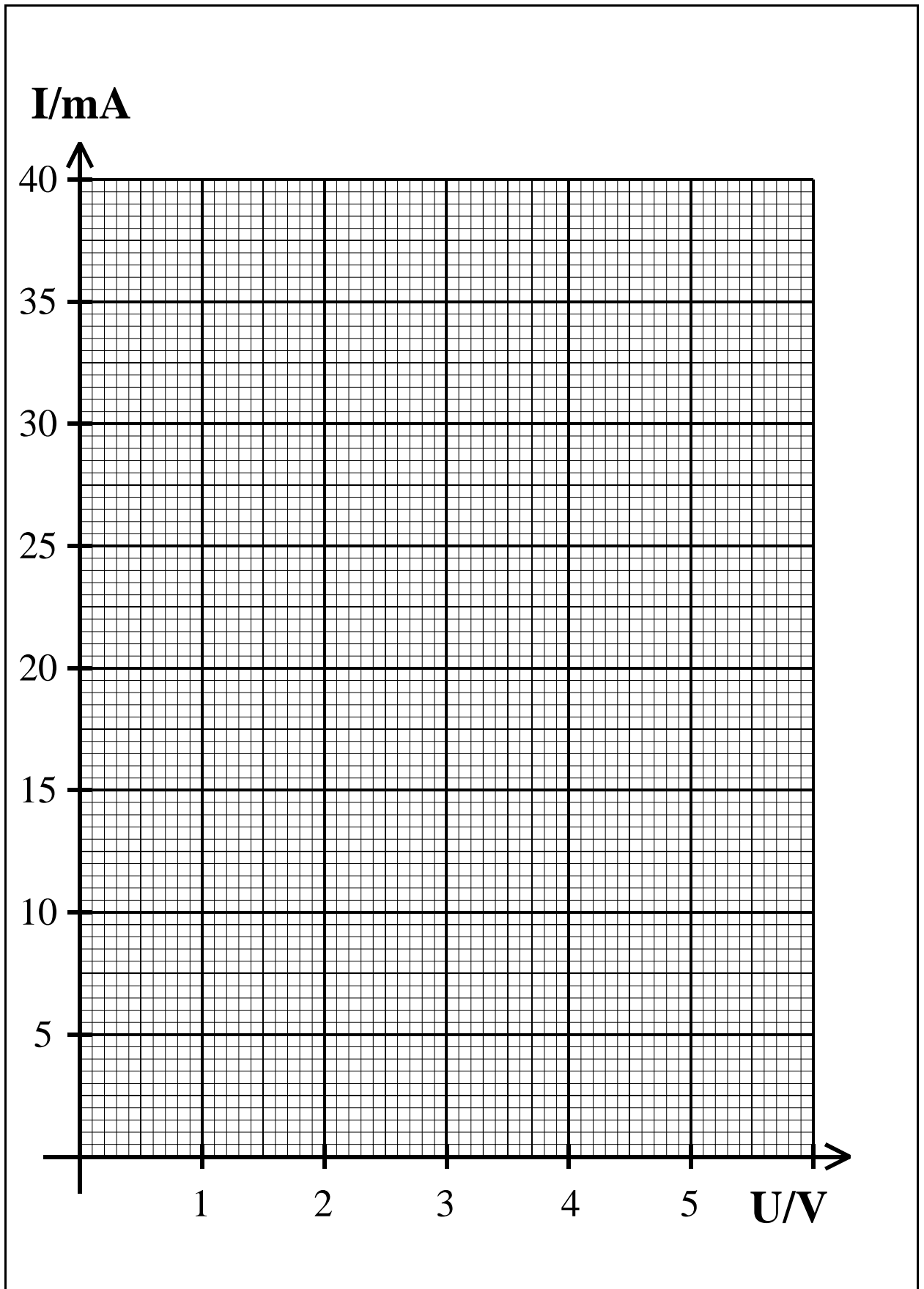


Abb. 7