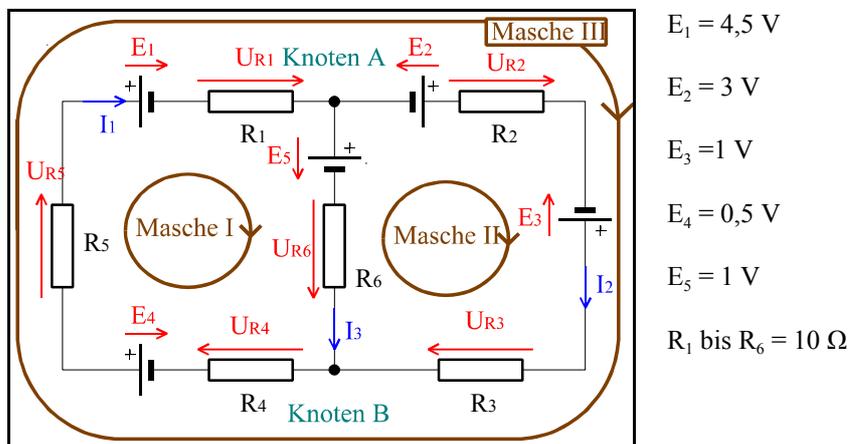


Aufgaben zum Fach Technische Informatik

1. Semester / Wintersemester 1996/97

Aufgabe 1.2.1. - Spannungen und Ströme in Widerständen von aktiven Gleichspannungsnetzwerken

Gegeben ist folgende Schaltung:



- $E_1 = 4,5 \text{ V}$
- $E_2 = 3 \text{ V}$
- $E_3 = 1 \text{ V}$
- $E_4 = 0,5 \text{ V}$
- $E_5 = 1 \text{ V}$
- $R_1 \text{ bis } R_6 = 10 \Omega$

Abb. 1

Maschen: I, II, III
 Knoten: A, B

Aufgaben:

- Bestimmen Sie die Ströme I_{R_1} bis I_{R_6} , die durch die Widerstände R_1 bis R_6 fließen und die Spannungen U_{R_1} bis U_{R_6} , die über die Widerstände R_1 bis R_6 abfallen. Benutzen Sie dazu die Berechnungsmethode über Determinanten. Verwenden Sie zur Erstellung des Gleichungssystems die Maschen I und II sowie den Knoten A.
- Warum kann man nur zwei Maschen verwenden und nicht mehr?
- Warum kann man nur einen Knoten verwenden und nicht mehr?
- Warum wählt man innerhalb des Teiles der Masche, in der der Strom über die Widerstände gleich ist, die Richtung der Spannungspfeile über die Widerstände immer entsprechend der Richtung des Stromes?

Bemerkung:

- Die Nichtbenutzung der Determinantenmethode wird mit dem Abzug von mindestens einem Punkt geahndet!
- Die Benutzung von Brüchen in den Ergebnissen ist nicht erlaubt!

Vorgehensweise:

1. Bestimmen Sie die Maschengleichungen für die Masche I und II.
 - 1.1. Stellen Sie die Maschengleichungen in der Form $\sum E_i + \sum U_k = 0$ auf.
Die Richtungen der Spannungsabfälle über die Widerstände sind entsprechend den durchfließenden Strömen anzusetzen.
 - 1.2. Bringen Sie die Spannungsquellen E_i auf die rechte Seite der Gleichung
Setzen Sie für die Spannungsabfälle über die Widerstände die Form $U_k = I_k R_k$ ein.
2. Bestimmen Sie die Knotenpunktgleichung für den Knoten A.
Die zum Knoten laufenden Ströme sind positiv und die vom Knoten weglaufernden Ströme sind als negativ anzusetzen.
3. Stellen Sie aus den Maschengleichungen und der Knotenpunktgleichung ein Gleichungssystem zusammen.
4. Bestimmen Sie die Determinante D sowie die Determinanten D_1 bis D_3 für die Ströme I_1 bis I_3
5. Berechnen Sie die Ströme aus den Determinanten $I_j = D_j / D$.
6. Bestimmen Sie aus den Knotenströmen I_j die Ströme I_{R1} bis I_{R6} , die durch die Widerstände fließen.
7. Bestimmen Sie aus den Strömen I_{R1} bis I_{R6} die Spannungen U_{R1} bis U_{R6} , die über die Widerstände R_1 bis R_6 abfallen.

Präfixe zur Kennzeichnung des Vielfachen von gesetzlichen Einheiten		
Zeichen	Faktor	Bezeichnung
E	10^{18}	Exa
P	10^{15}	Peta
T	10^{12}	Tera
G	10^9	Giga
M	10^6	Mega
k	10^3	Kilo
m	10^{-3}	Milli
μ	10^{-6}	Mikro
n	10^{-9}	Nano
p	10^{-12}	Pico
f	10^{-15}	Femto
a	10^{-18}	Atto
h	10^2	Hekto
da	10^1	Deka
d	10^{-1}	Dezi
c	10^{-2}	Zenti

Tabelle 3

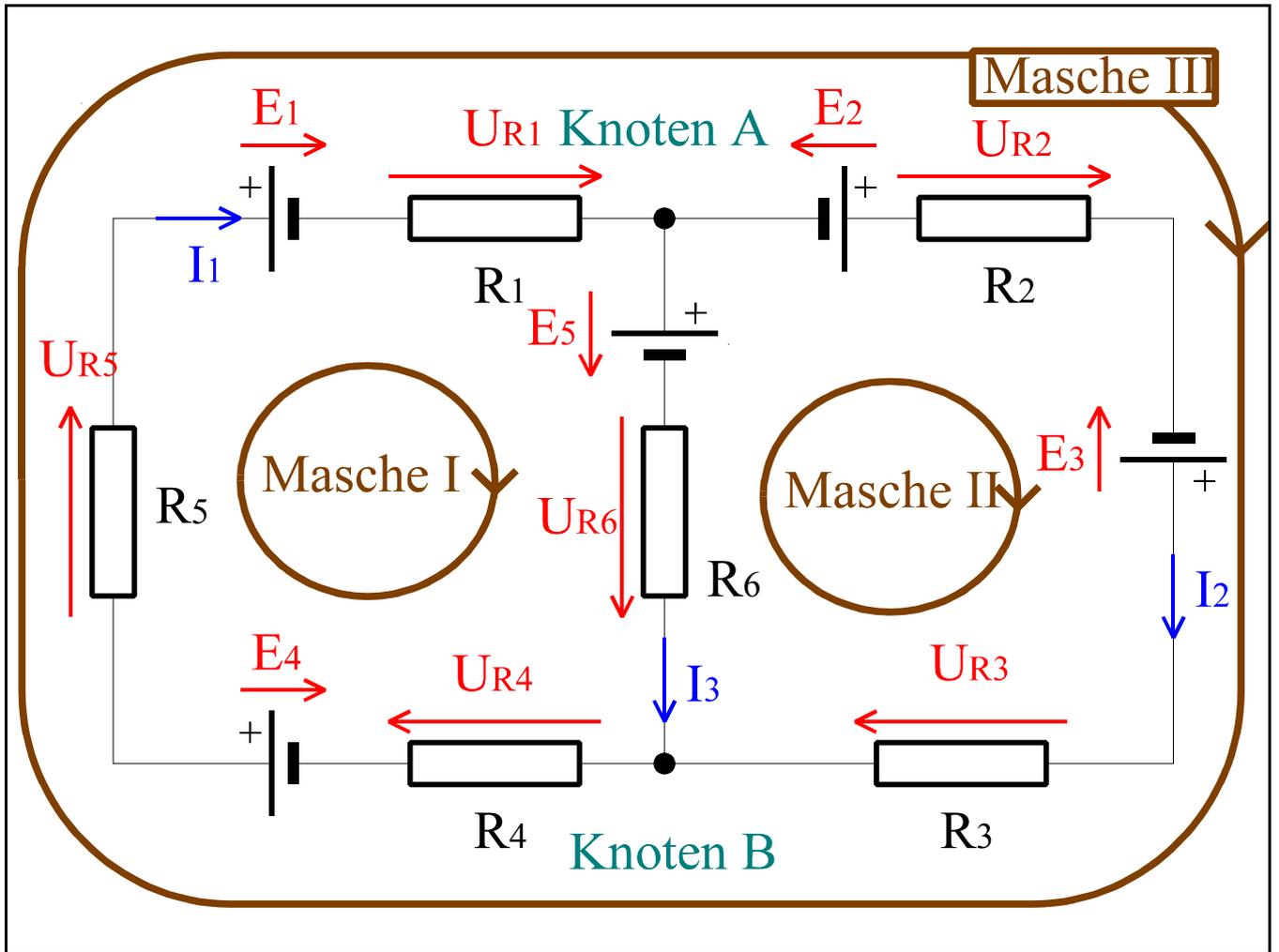


Abb. 2